

MULTIPLIPLICAZIONE IN CIRCUITO DIVISORE

ESERCIZIO 10

Il circuito in figura è un divisore di tensione. Calcolare il valore di R_2 affinché il rapporto di divisione sia pari a 10.

