

# PROBATA DE CLASĂ

Realizați probele de lucru și discutați-le în grup!



1. În circuitul din imagine, comutatorul este închis. Ce se întâmplă cu becul?



2. În circuitul din imagine, comutatorul este deschis. Ce se întâmplă cu becul?