

PROBLEMA 30. (50 PUNTI)

Una lampadina L e una lampadina L' sono collegate come mostrato in figura.

